

TABLE MATIÈRES

Chapitre 1. Les circuits multivibrateurs	1
1.1 Principes de fonctionnement d'un multivibrateur auto-déclenché	1
1.2 La détermination de l'amplitude de l'impulsion	6
1.3 La détermination de la largeur d'impulsion	7
1.4 La raideur des flancs	14
1.5 Différentiation des impulsions	16
1.6 Synchronisation	21
1.7 Le multivibrateur monostable	27
1.8 Multivibrateurs monostables en cascade	36
1.9 Multivibrateurs bistables	41
1.10 Multivibrateurs bistables montés en cascade	47
1.11 Les penthodes dans les circuits multivibrateurs	52
a. Plus grande amplitude d'impulsions sur l'anode	52
b. Le "coude" dans les caractéristiques des penthodes	53
c. Relais de déclenchement	55
d. Circuits bistables montés en amplificateurs à courant continu	57
1.12 Le blocage des multivibrateurs monostables	61
Chapitre 2. Les tubes "portes"	64
2.1 Commutateur électronique rapide	66
2.2 La recherche de périodes déterminées	67
2.3 Exploration rapide de différentes tensions	70