

SOMMAIRE

EXERCICE 1 — Installation dans un garage	PAGE 6
<ul style="list-style-type: none">● Lecture de schémas de circuits d'éclairage● Réalisation de schémas simples d'éclairage● Identification et utilisation de conducteurs et conduits● Exécution partielle d'une installation domestique	
EXERCICE 2 — Dispositif d'appel	PAGE 20
<ul style="list-style-type: none">● Identification des conducteurs dans un câble● Examen fonctionnel d'un carillon, d'une gâche électrique● Installation d'un portier de villa	
EXERCICE 3 — Eclairage public	PAGE 32
<ul style="list-style-type: none">● Examen fonctionnel d'un contacteur, d'un interrupteur crépusculaire● Equipement et câblage d'un coffret d'éclairage public	
EXERCICE 4 — Installation téléphonique intérieure	PAGE 47
<ul style="list-style-type: none">● Lecture du schéma synoptique d'une liaison téléphonique● Raccordement d'une prise téléphonique sur le réseau● Installation d'un répondeur-enregistreur	
EXERCICE 5 — Répartition des circuits à la M.J.C.	PAGE 56
<ul style="list-style-type: none">● Equilibrage des circuits en triphasé● Examen fonctionnel d'un térupteur, d'une minuterie● Réalisation du schéma de l'installation● Câblage d'un tableau de répartition	