

Sommaire - Les Fonctions de l'électronique, Tome 2 : Tripôles actifs

- Chapitre 16 : Le transistor bipolaire
- Chapitre 17 : Tripôle actif — caractéristiques statiques essentielles
- Chapitre 18 : Polarisation des tripôles actifs
- Chapitre 19 : Limitations statiques et dérives thermiques dans les tripôles
- Chapitre 20 : Montages statiques et stabilité thermique
- Chapitre 21 : Fonctionnement en régime dynamique
- Chapitre 22 : Tripôle actif en régime linéaire — les trois montages
- Chapitre 23 : Schémas équivalents et paramètres
- Chapitre 24 : Transistors à haute fréquence
- Chapitre 25 : Montages amplificateurs
- Chapitre 26 : Montages amplificateurs — association
- Chapitre 27 : Préamplificateur
- Chapitre 28 : Éléments actifs ou semiactifs commandés