

# Table des matières

- Les semi-conducteurs
- Les diodes à jonctions
- Les transistors en régime statique
- Les schémas équivalents des transistors
- Amplificateurs à transistors
- L'amplificateur opérationnel
- Amplificateur opérationnel en fonctionnement linéaire
- Exemples de chaînes électroniques
- Réponses aux exercices