

# Table des matières

Une grande alimentation toute simple .....	12
Une alimentation stabilisée 2 x 30 V - 2,5 A .....	18
Une alimentation d'appoint .....	32
Une alimentation pour mini-perceuse .....	37
Un testeur de piles .....	44
Un générateur BF 20 Hz - 20 kHz .....	47
Un générateur RC 3 Hz - 30 kHz .....	55
Un générateur 7 fréquences étalon .....	61
Un testeur de circuits intégrés .....	66
Un transistormètre traceur de caractéristiques .....	73
Une sonde logique .....	82
Un signal Tracer .....	89
Un tachymètre numérique 100 à 9 900 tr/mn .....	95
Un chronomètre à LED .....	104
Un temporisateur de 1 à 9 minutes .....	113
Un buzzer musical .....	119
Un disjoncteur d'alimentation .....	127
Une commande de sécurité .....	134
Un convertisseur 12 V/220 V - 50 Hz .....	140
Un afficheur secteur .....	147
Un télérupteur à commande optique .....	156
Un timer photo .....	164
Un détecteur de métaux .....	173